

## Proyecto 4b

*Nombre del archivo fuente: pro4b.zip*

*Tiempo limite: 1*

Implementar un circuito, en el simulador de hardware, que realice el complemento a 2 de un número de 16 bits.

### Input

*La entrada se debe tomar desde la entrada estandar. No hay entrada*

### Output

*La salida debe enviarse a la salida estandar. La salida indica si el circuito paso las pruebas o no*

Entradas del circuito:	Salidas del circuito:
a: 16 bits. Operando	b: 16 bits. Complemento a 2 de la entrada